



Układy cyfrowe

...konstruowane są w różnych technologiach i na różnych poziomach opisu.

Poziomy opisu:

1) Bramki i elementarne układy pamięciowe (przerzutniki)

 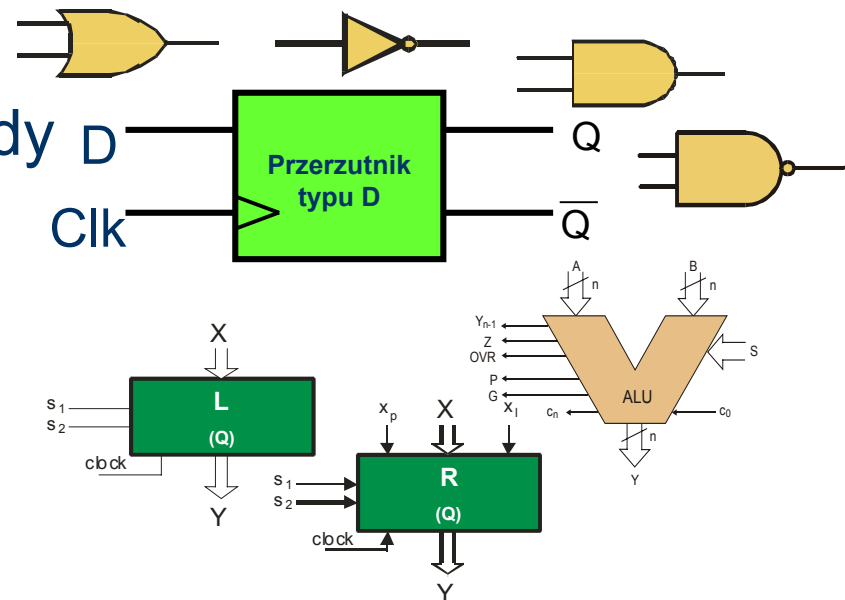2) Bloki funkcjonalne: układy arytmetyczne (sumatory), liczniki, rejestry.



Tworzą one nowe elementy konstrukcyjne, z których buduje się złożone układy cyfrowe o różnorodnych zastosowaniach: układy przetwarzania sygnałów, układy sterowania, specjalizowane procesory, układy kryptograficzne

Synteza strukturalna układów cyfrowych




Każdy układ cyfrowy składamy z bloków funkcjonalnych

Bloki funkcjonalne stanowią wyposażenie bibliotek komputerowych systemów projektowania

Blok funkcjonalny

...specjalizowany układ cyfrowy:

 

$X, (Y)$ – wejścia (wyjścia) sygnałów reprezentujących dane wejściowe i wyjściowe


S – wejścia sterujące,

P – wyjścia predykatowe,

clk – wejście zegarowe


Bloki funkcjonalne stanowią wyposażenie bibliotek komputerowych systemów projektowania

Bloki funkcjonalne

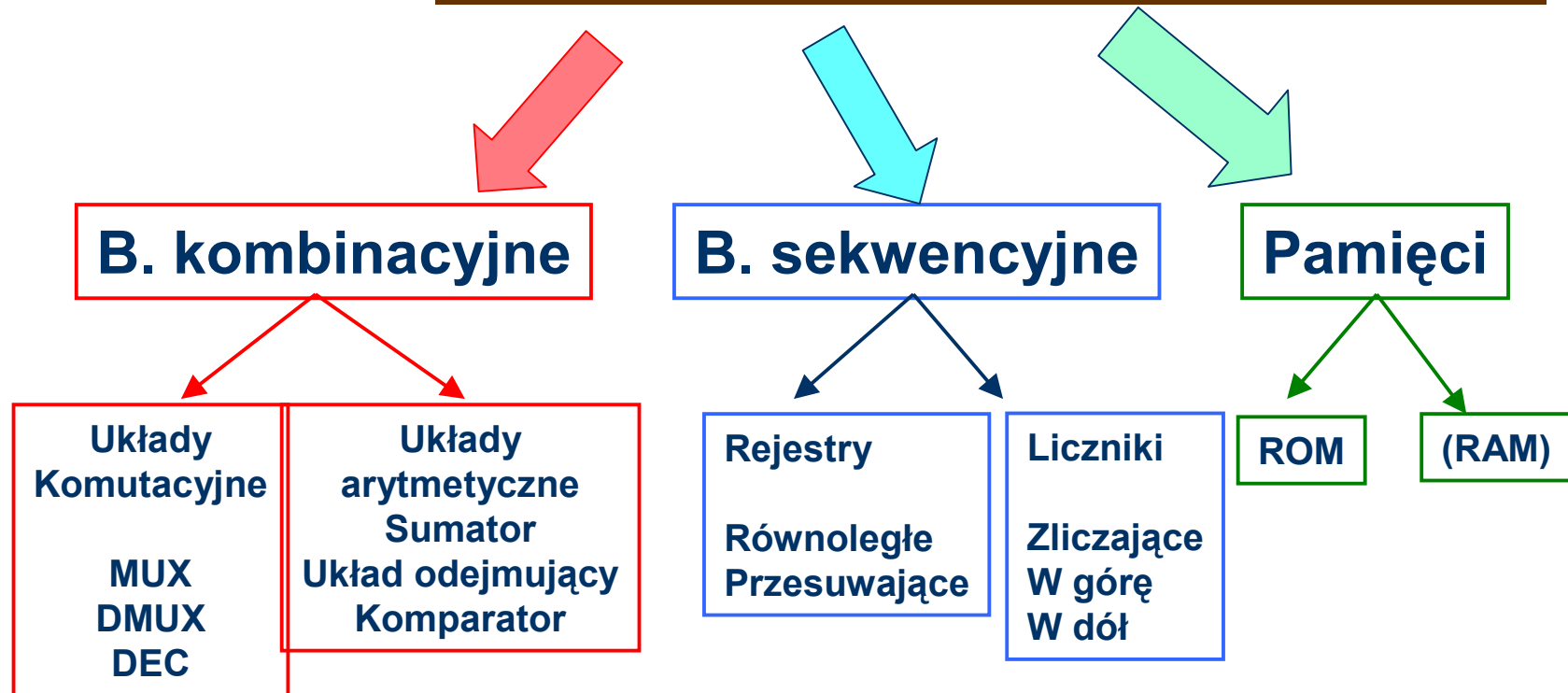


Multiplexer (MUX)

$$N = 2^n$$

 

gdzie $P_k(A)$ oznacza pełny iloczyn zmiennych a_{n-1}, \dots, a_0 , prostych lub zanegowanych, zgodnie z reprezentacją binarną liczby $k = L(A)$.

Multipleksery

 

Dla $n = 1$ (MUX 2 : 1):

$$y = \bar{a}d_0 + ad_1$$


dla $n = 2$ (MUX 4 : 1):

$$y = \bar{a}_1\bar{a}_0d_0 + \bar{a}_1a_0d_1 + a_1\bar{a}_0d_2 + a_1a_0d_3$$

dla $n = 3$ (MUX 8 : 1):


$$y = \bar{a}_2\bar{a}_1\bar{a}_0d_0 + \bar{a}_2\bar{a}_1a_0d_1 + \bar{a}_2a_1\bar{a}_0d_2 + \bar{a}_2a_1a_0d_3 + \\ + a_2\bar{a}_1\bar{a}_0d_4 + a_2\bar{a}_1a_0d_5 + a_2a_1\bar{a}_0d_6 + a_2a_1a_0d_7$$

Multiplexer jako przełącznik

 

$$y = \bar{a}_1\bar{a}_0d_0 + \bar{a}_1a_0d_1 + a_1\bar{a}_0d_2 + a_1a_0d_3$$

Demultiplekser

 


$$y_k = eP_k(A)d$$

$$N = 2^n$$

gdzie $P_k(A)$ oznacza pełny iloczyn zmiennych a_{n-1}, \dots, a_0 , prostych lub zanegowanych, zgodnie z reprezentacją binarną liczby $k = L(A)$.

Demultiplekser jako przełącznik

 


$$y_0 = \bar{a}_1 \bar{a}_0 d$$

$$y_1 = \bar{a}_1 a_0 d$$

$$y_2 = a_1 \bar{a}_0 d$$



$$y_3 = a_1 a_0 d$$

Dekoder

 


Multipleksery grupowe

  
MUX-y i DMUX-y można przystosować do przełączania (komutacji) sygnałów wielobitowych (grupowych)



Bloki komutacyjne

 


 Multiplexer służy do wybierania jednego z wielu słów wejściowych i przesyłania go na wyjście. Na wyjściu Y pojawia się słowo wejściowe wskazane adresem A (wg naturalnego kodu binarnego).



Demultiplexer służy do przesyłania słowa X wejściowego na jedno z wielu wyjść; numer tego wyjścia jest równy aktualnej wartości adresu.


Bloki komutacyjne

 

Najważniejsze zastosowanie

Inne zastosowania...

 
**Zastosowanie MUX do realizacji
funkcji boolowskich**



$$y = \Sigma(1,7,11,13,14,15)$$

Inne zastosowania...

 Zastosowanie dekodera do realizacji funkcji boolowskich




$$y = \Sigma(1,7,11,13,14,15)$$

... należy odłożyć do kosza!

Sumatory

**Sumator – podstawowy
BF powszechnie
stosowany w technice
DSP**

 
Inne układy
arytmetyczne:
układy odejmowania
układy mnożące
układy dzielenia



...są budowane z sumatorów


Najprostszy sumator

Kaskadowy – *ripple carry adder*

 

Jak jest zbudowane pojedyncze ogniwo?

Funkcje logiczne sumatora

 

a	b	c	c _o	y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$y_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

$$c_{i+1} = a_i b_i \vee c_i (a_i \vee b_i)$$

c \ ab	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$y = cab \vee c\bar{a}\bar{b} \vee \bar{c}ab \vee \bar{c}\bar{a}b$$

$$= c(a \oplus b) \vee \bar{c}(a \oplus b)$$


$$y = c \oplus a \oplus b$$

c \ ab	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$c_o = ab \vee c(a \vee b) = ab \vee c(a \oplus b)$$

Sumator/układ odejmujący

 Jak z sumatora zbudować układ odejmujący?



Reprezentacje liczb – NKB/U2

$A = \langle a_{n-1}, \dots, a_j, \dots, a_0 \rangle$ gdzie $a_j \in \{0,1\}$

NKB:

$$A_D = L(A_{\text{NKB}}) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j 2^j$$

U2:

$$A_D = L(A_{\text{U2}}) = -a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{j=0}^{n-2} a_j 2^j$$

Kod U2

$A_{U2} = \langle a_{n-1}, \dots, a_j, \dots, a_0 \rangle$, gdzie $a_j \in \{0, 1\}$

$$A_D = L(A_{U2}) = -a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{j=0}^{n-2} a_j 2^j$$

Bit a_{n-1} można interpretować jako bit znaku.


Jeśli $a_{n-1} = 0$, to liczba jest dodatnia;

jeśli $a_{n-1} = 1$ to liczba jest ujemna; pozostałe bity stanowią uzupełnienie (różnicę) wartości liczby do najwyższej potęgi liczby 2

$$\langle 0101 \rangle_{U2} = +5_D; \langle 1011 \rangle_{U2} = -5_D$$

$$\text{Zakres: } -2^{n-1} \leq A_D \leq 2^{n-1} - 1$$

Sumator/układ odejmujący

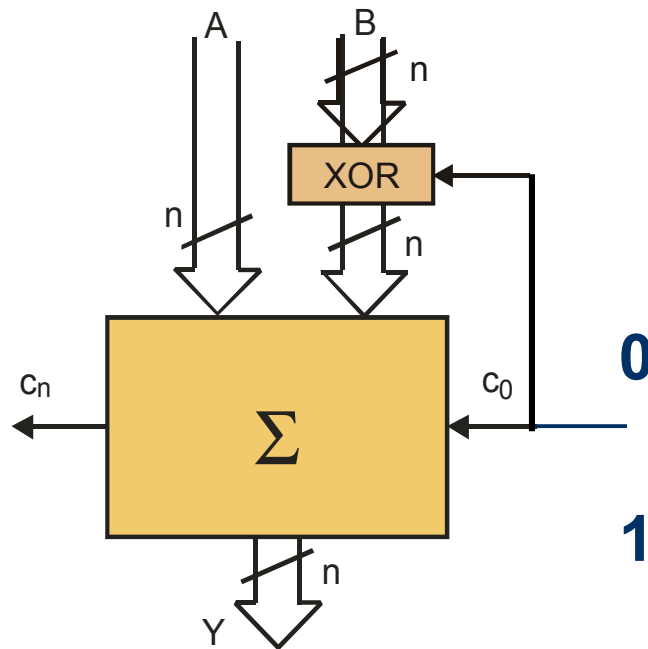

$$Y = A - B = A + (-B|_{U_2})$$

$$-B|_{U_2} = \overline{B} + 1 = B \oplus 1 + 1$$


Dla $c_0 = 0$

$$Y = A + B \oplus 0 + 0 = A + B$$


Dla $c_0 = 1$

$$Y = A + \overline{B} + 1 = A - B$$


Sumator/układ odejmujący

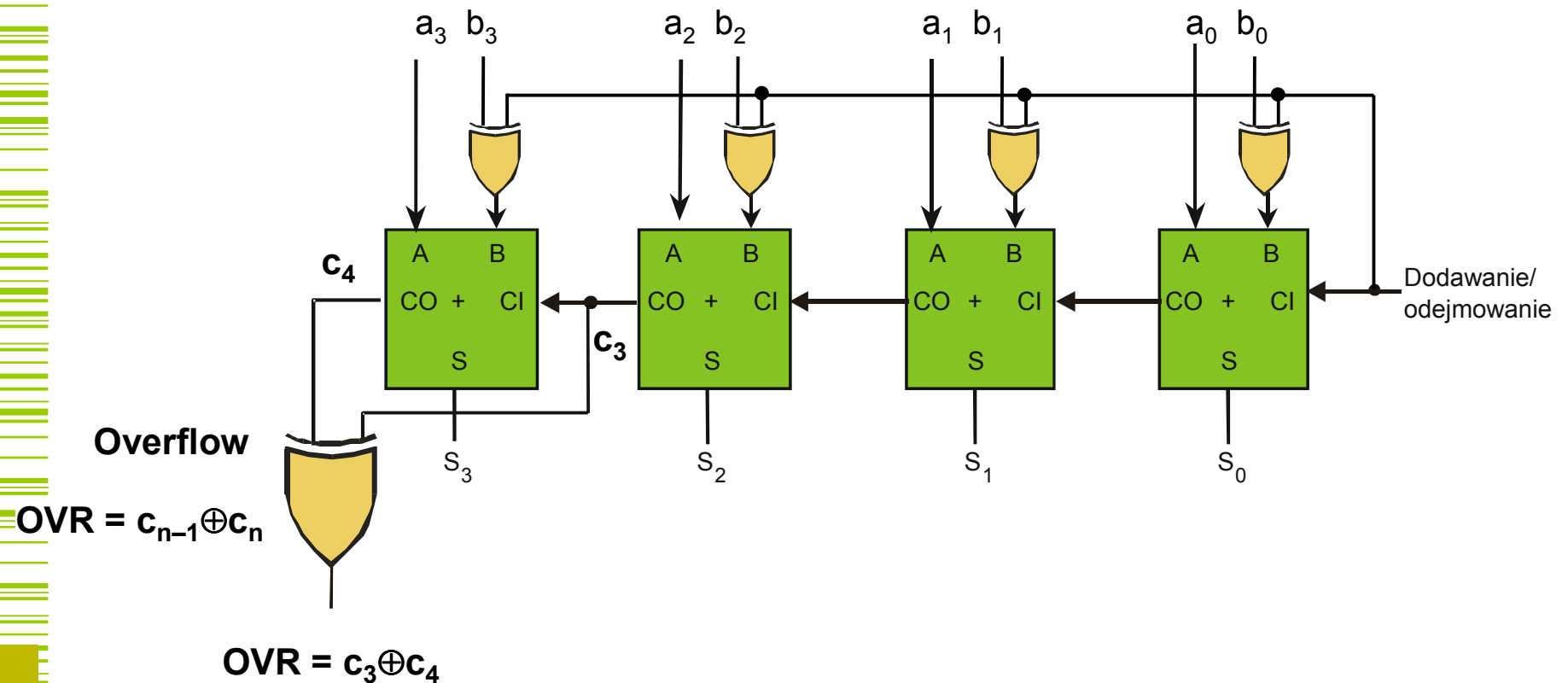

Komparator

 

Komparator

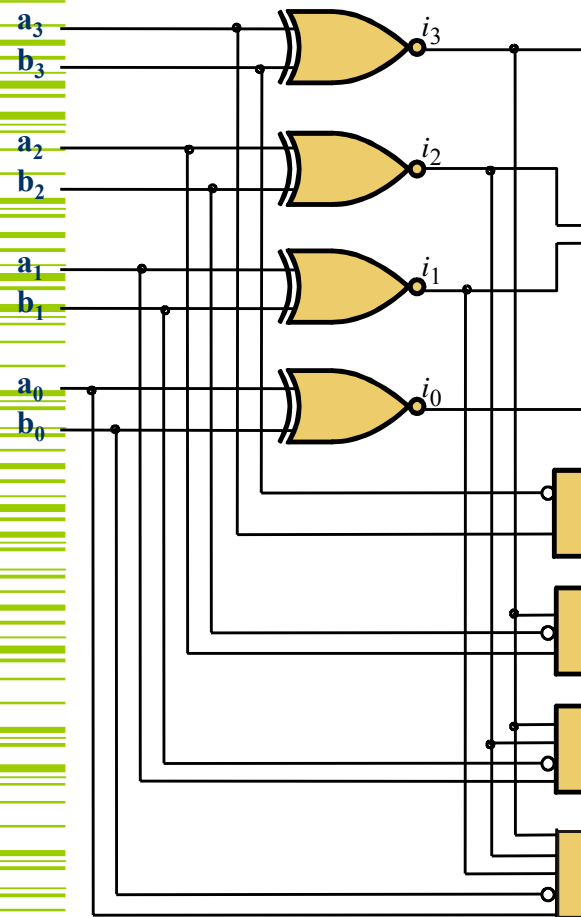

$$A = a_3a_2a_1a_0 \quad B = b_3b_2b_1b_0 \quad i_k = \overline{a_k \oplus b_k}$$


$$A \text{ eq } B = i_3i_2i_1i_0$$

$$A < B = \overline{A \text{ eq } B + A \text{ gt } B}$$

$$A > B = a_3\bar{b}_3 + i_3a_2\bar{b}_2 + i_3i_2a_1\bar{b}_1 + i_3i_2i_1a_0\bar{b}_0$$

$$a_k \neq b_k \Rightarrow \begin{aligned} &A < B, \text{ gdy } a_k = 0, b_k = 1 \\ &A > B, \text{ gdy } a_k = 1, b_k = 0 \end{aligned}$$

Komparator

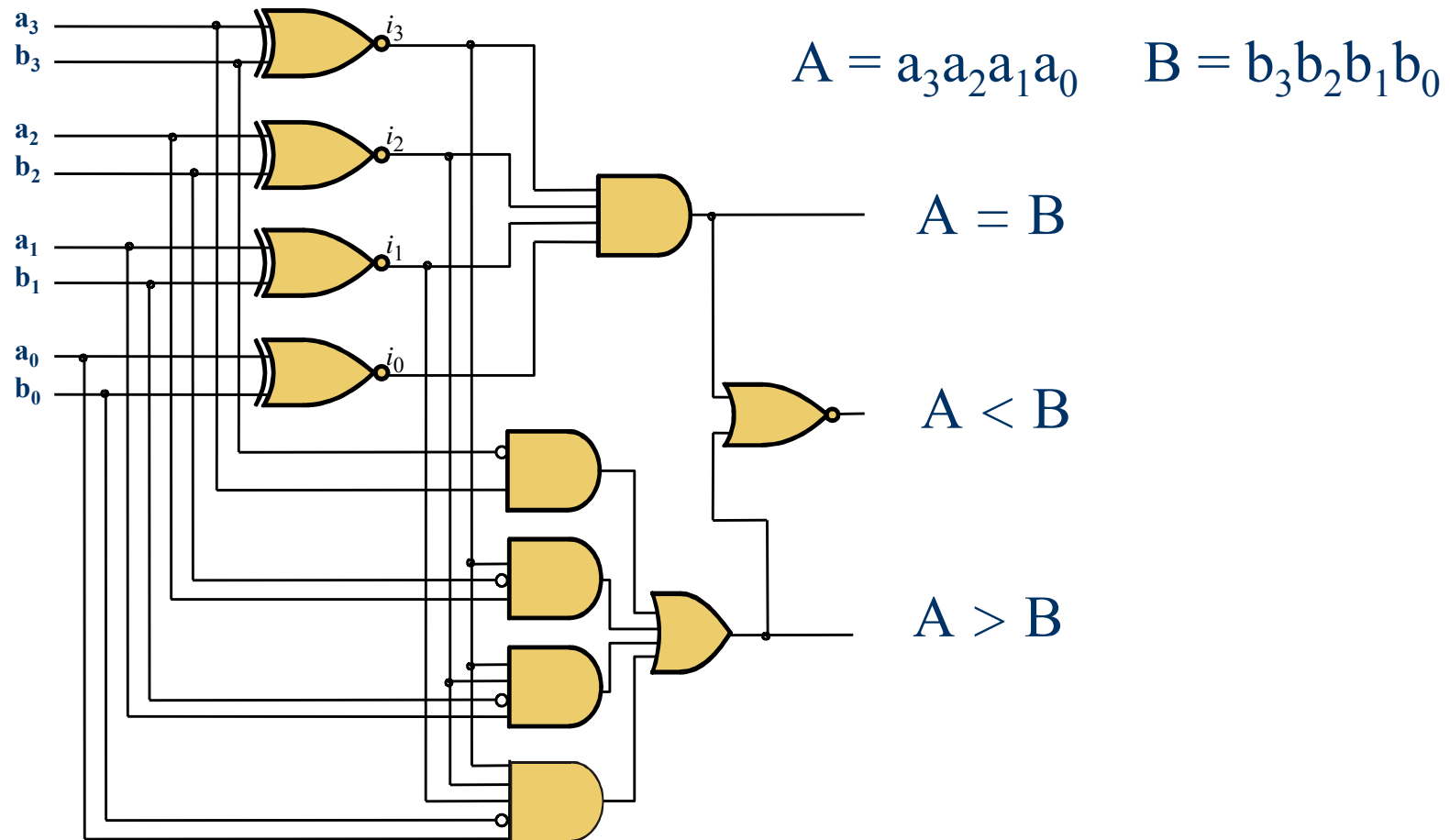


Sekwencyjne bloki funkcjonalne

$Y := X$
 $Y := Y$

LOAD
HOLD


Rejestry

 

$Y := \text{SHR}(x_p, Y)$
 $Y := \text{SHL}(Y, x_l)$

Liczniki

 
$Y := \langle 0 \dots 0 \rangle$ RESET
(CLEAR)




$Y := Y + 1 = \text{INC}(Y)$
 $Y := Y - 1 = \text{DEC}(Y)$

Prosty rejestr

 Rejestr zbudowany z przerzutników
– ładowanie (load) i pamiętanie




Rejestr przesuwający

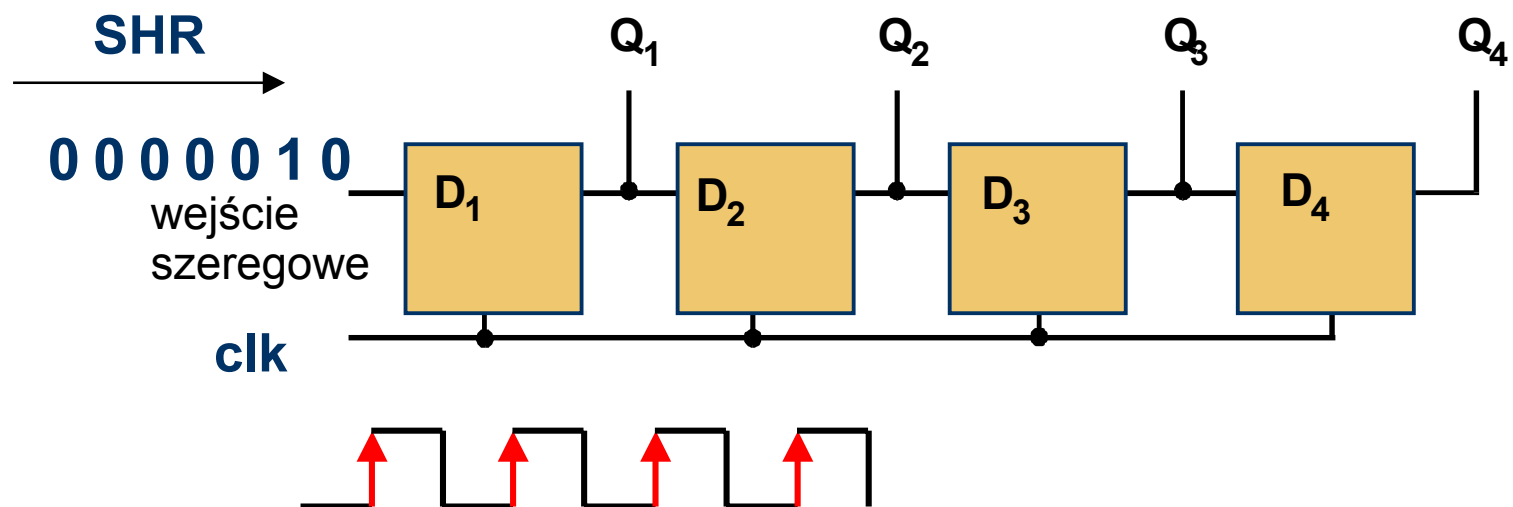


WE	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	1
0	0	0	0	0


Rejestr przesuwający

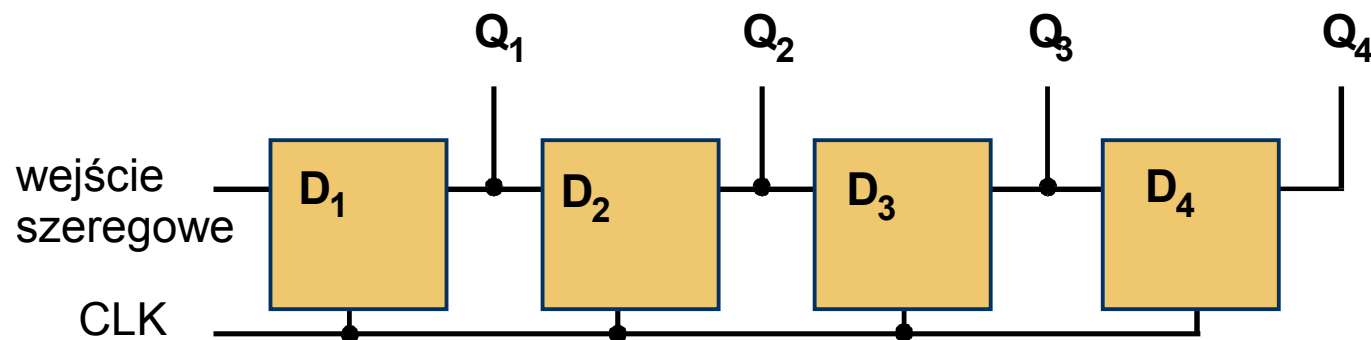

 Łatwo można zbudować rejestr, w którym obie funkcje (ładowanie, przesuwanie) wykonywane byłyby w jednym układzie




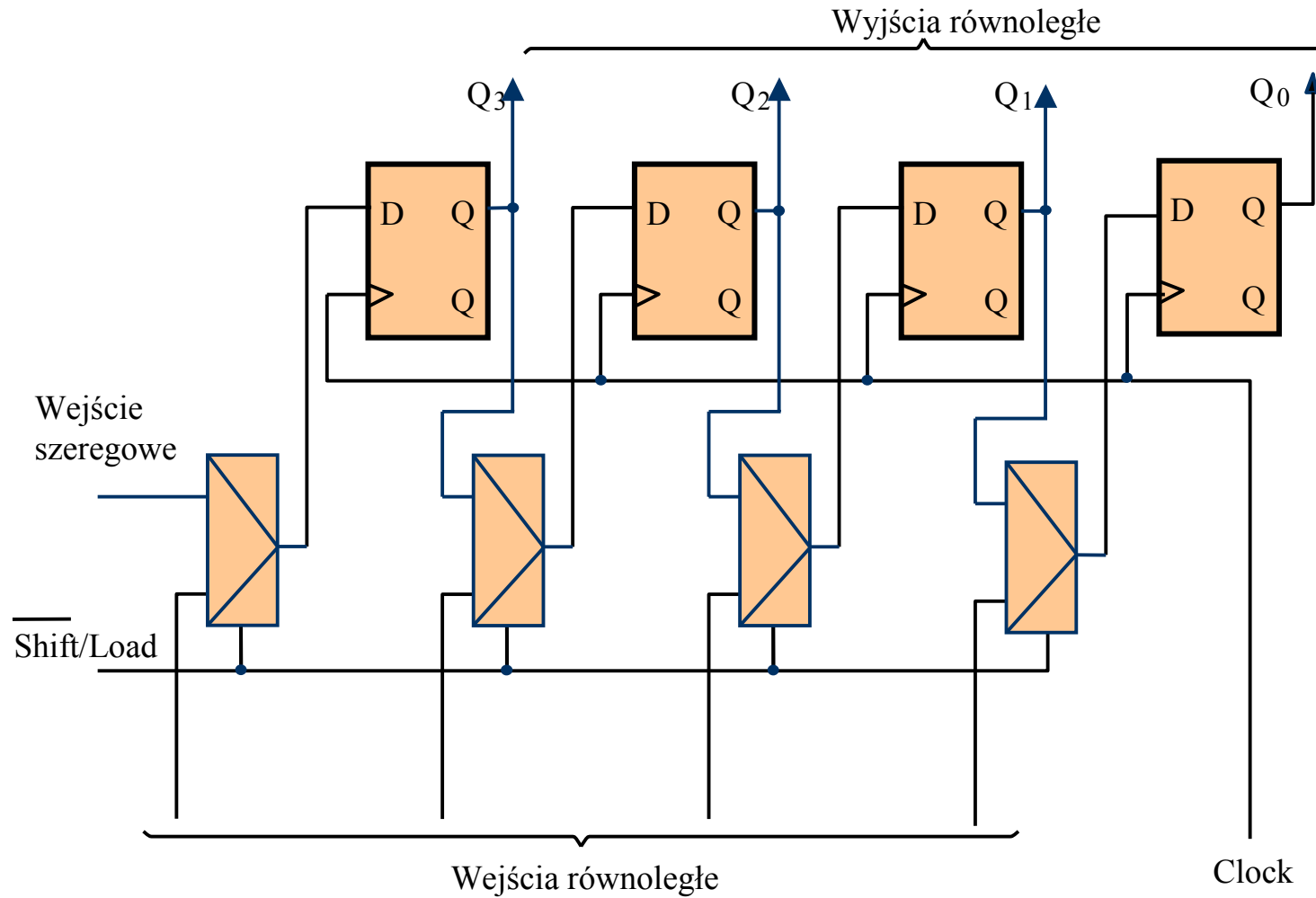Rejestr przesuwający z wpisem równoległym



Rejestr uniwersalny


$Y := X$ LOAD
 $Y := Y$ HOLD

 


$Y := \text{SHR}(x_p, Y)$
 $Y := \text{SHL}(Y, x_l)$

$Y := \langle 0 \dots 0 \rangle$ RESET
(CLEAR)

Mikrooperacje licznika

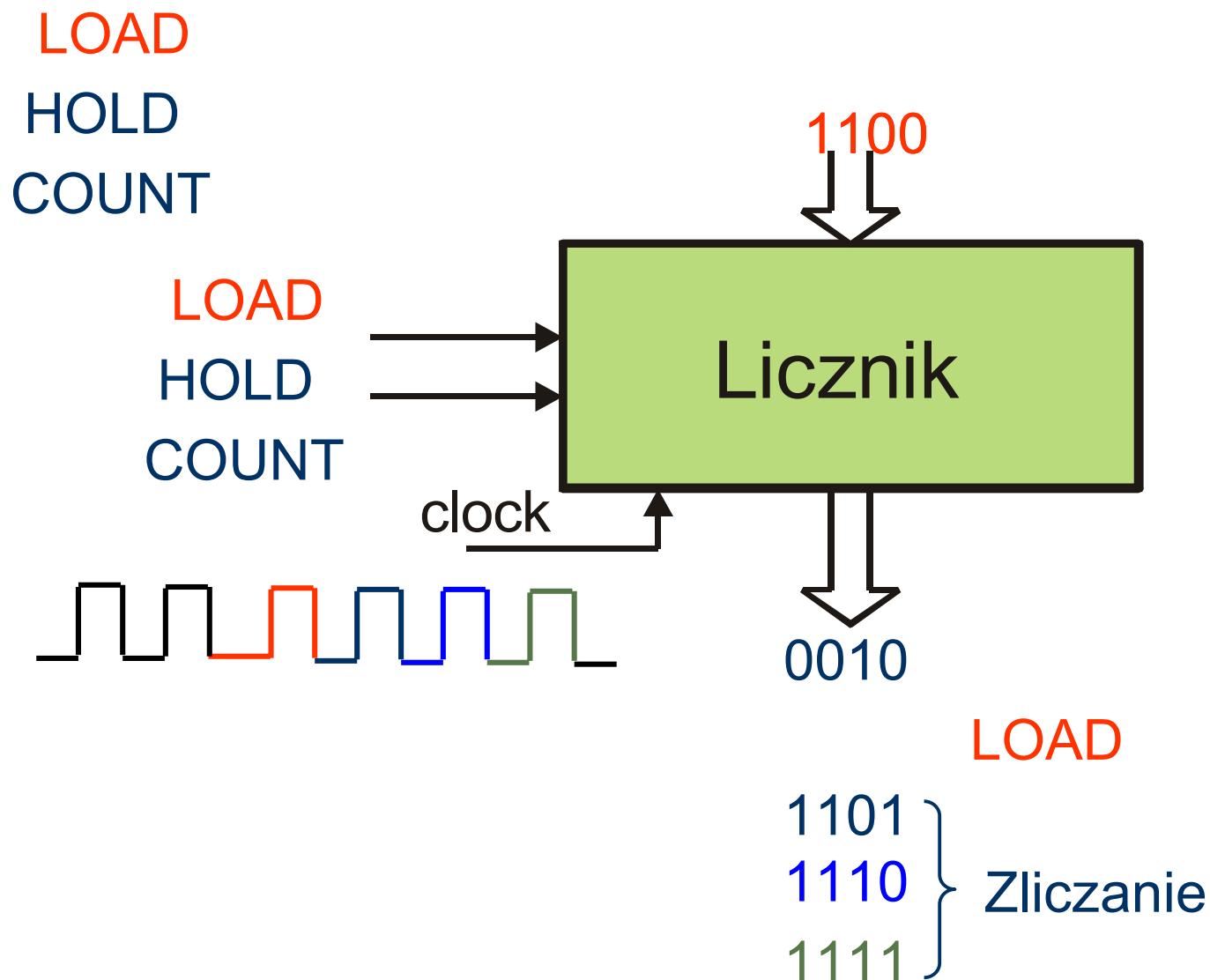

Przykład licznika z wejściem Enable

 

$A \backslash E$	0	1
A_0	A_0	A_1
A_1	A_1	A_2
A_2	A_2	A_3
A_3	A_3	A_4
A_4	A	A_5
⋮		
A_{14}	A_{14}	A_{15}
A_{15}	A_{15}	A_0



$$T_0 = E$$

$$T_1 = EQ_0$$


$$T_2 = EQ_0Q_1 = T_1Q_1$$

$$T_3 = EQ_0Q_1Q_2 = T_2Q_2$$


Licznik w górę

 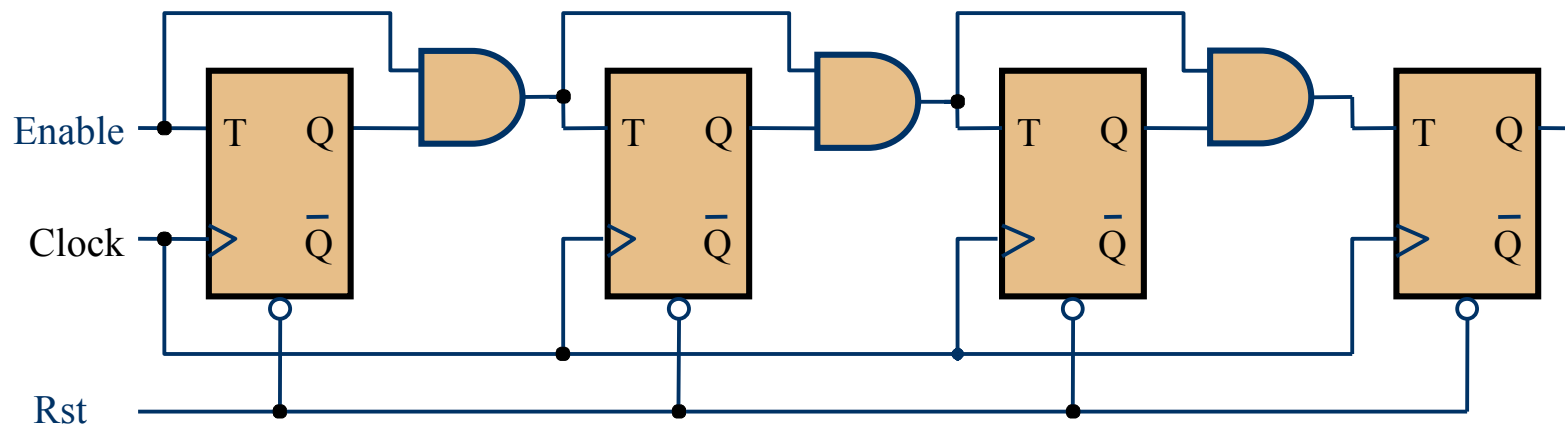


Licznik z przerzutnikami D

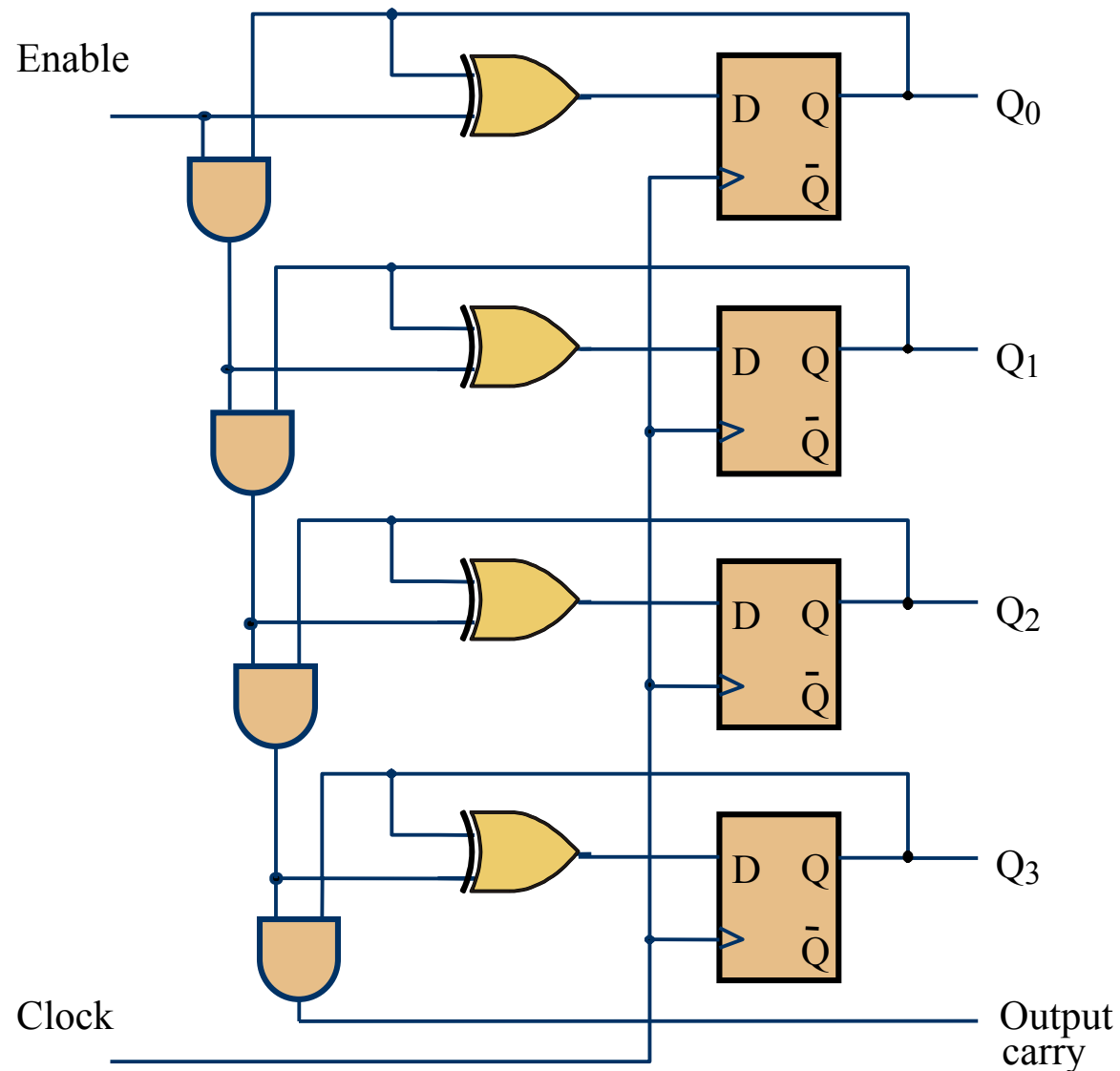

Licznik z wpisywaniem równoległym

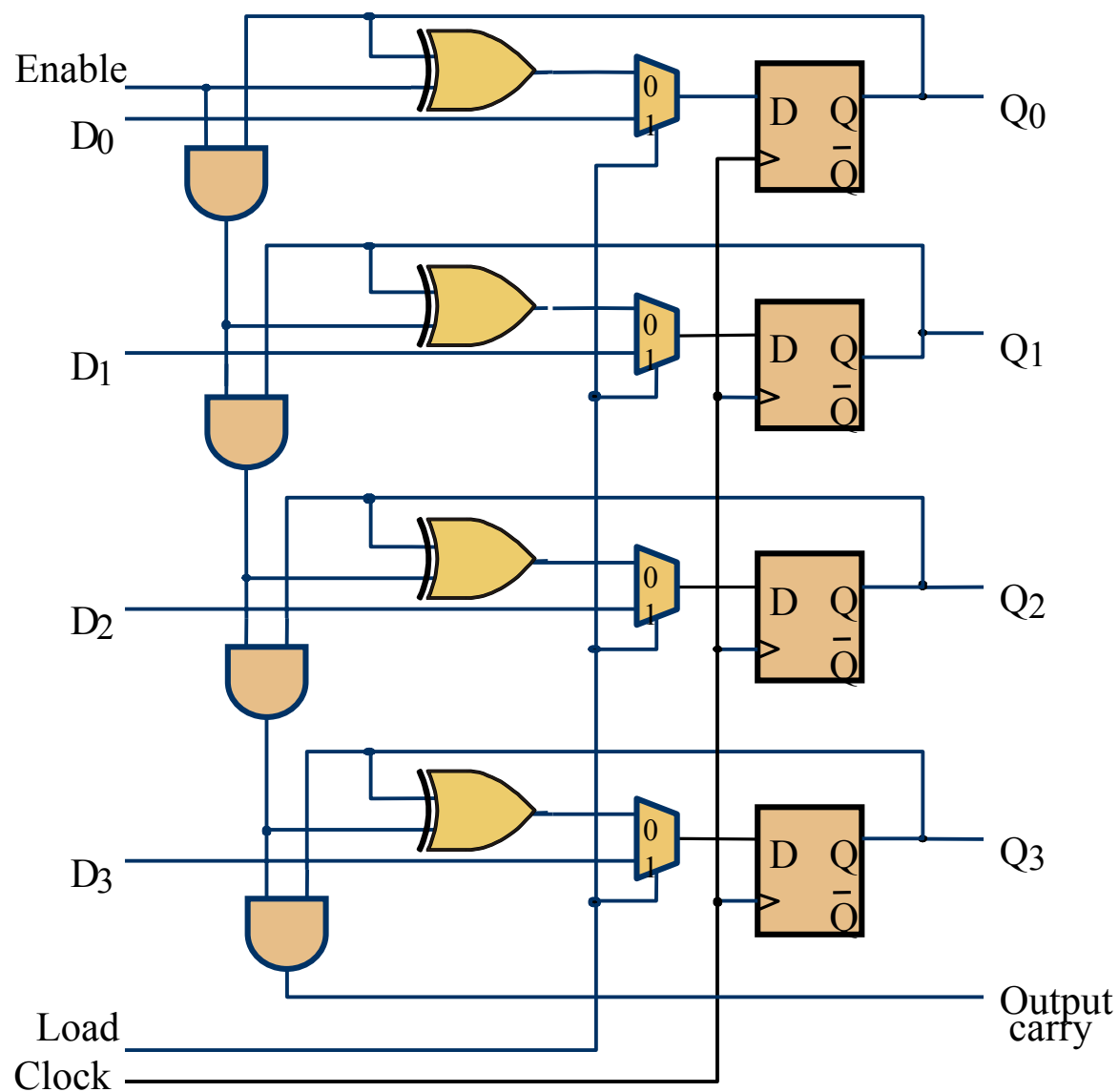

Pamięci typu ROM

 

ROM – uniwersalny układ kombinacyjny

Pamięci typu ROM

